


# سایت اختصاصی مهندسی کنترل

 <https://controlengineers.ir>


 @controlengineers



## ريموت كنترل ۲ كاناله مادون قرمز

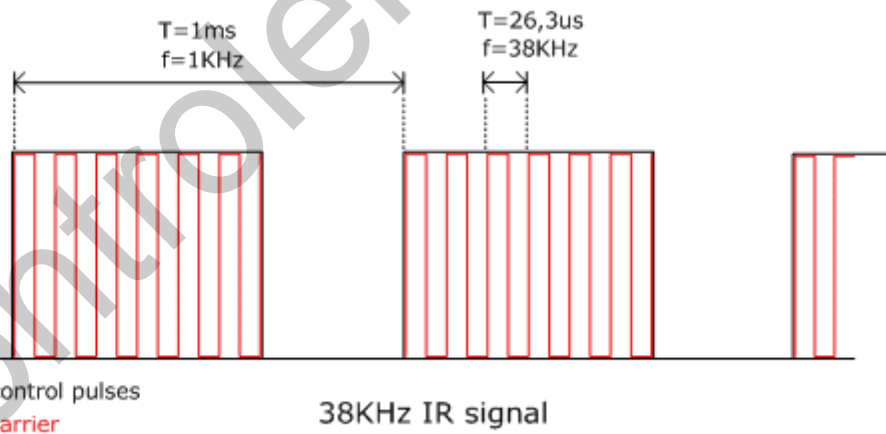

## مدار عملی این پروژه

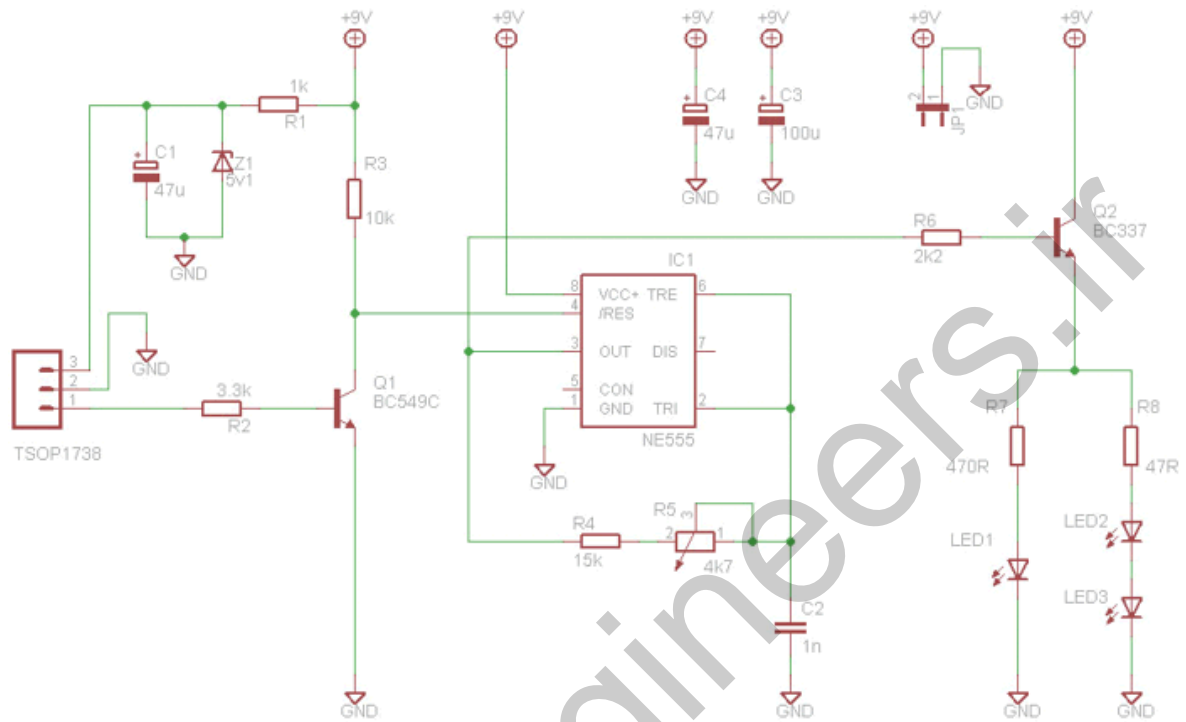

نمونه ساخته شده این پروژه







## لیست قطعات این پروژه

R1 = 1k  
R2 = 3k3  
R3 = 10k  
R4 = 15k  
R5 = 4k7 trimmer  
R6 = 2k2  
R7 = 470R  
R8 = 47R - 1/2W  
C1 = 47uF - 16V  
C2 = 1n - polyester  
C3 = 100uF - 16V  
C4 = 47uF - 16V  
Z1 = 5V1 zener  
Q1 = BC549C  
Q2 = BC337  
IC1 = NE555  
LED1 = red LED  
LED2,3 = IR LED  
IR receiver = TSOP138 or IR38DM

## پشت روی فیبراین پروژه

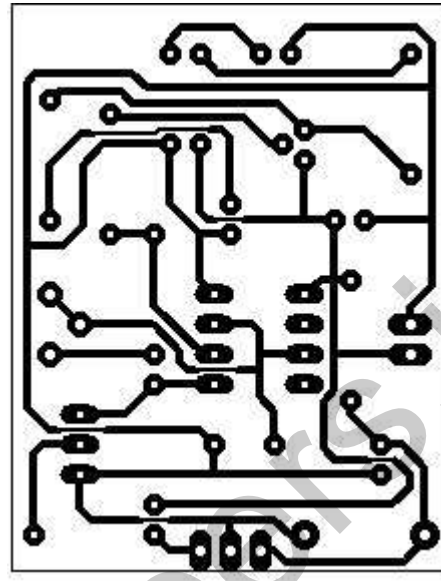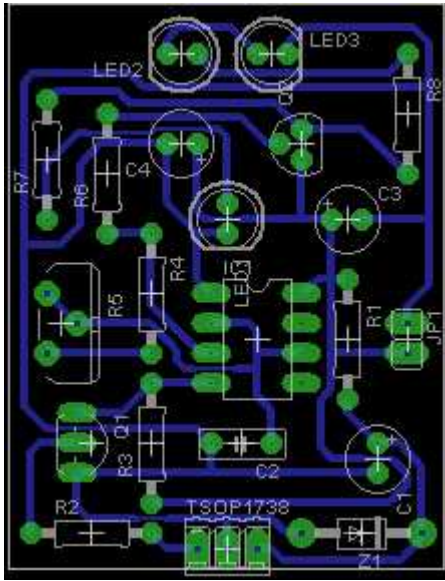

## کاتالوگ سنسور

